

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Національний університет «Запорізька політехніка»

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до лабораторних робіт з дисципліни
“Технологія проектування комп’ютерних систем”

для студентів спеціальностей 123 «Комп’ютерна інженерія»
всіх форм навчання

Частина 2.1

2019

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “ Технологія проектування комп’ютерних систем” для студентів спеціальностей 123 «Комп’ютерна інженерія» всіх форм навчання. Частина 2. /Укл. К.М. Касьян, А.В.Сирота. - Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 58 с.

Укладачі:

К.М. Касьян, доцент, к.т.н.,
А.В. Сирота ст. викладач.

Рецензент:

М.Ю. Тягунова, доцент, к.т.н.

Відповідальний за випуск:

А.В. Сирота, ст. викладач

Затверджено
на засіданні кафедри КСМ

Протокол №3
від 17.10.2019

Затверджено
на засіданні НМК КНТ

Протокол № 2 від 25.10.2019

ЗМІСТ

1 ЗАСОБИ ВВЕДЕННЯ ОПИСУ ЦИФРОВОЇ СИСТЕМИ В САПР ACTIVE-HDL	4
1.1 Постановка задачі	4
1.2 Хід роботи	4
1.2.1 Створення проекту	5
1.2.2 Лічильник	7
1.2.3 Логічний елемент І	11
1.2.4 VCD-лічильник	13
1.2.5 Перетворювач HEX-коду на код 7-сегментного LED-індикатора	18
1.2.6 Логічна схема верхнього рівня ієрархії	20
1.2.7 Керуючий автомат	23
1.2.8 Завершення роботи	29
1.3 Зміст звіту	33
1.4 Контрольні запитання	33
2 ЗАСОБИ МОДЕЛЮВАННЯ І ВІДЛАГОДЖЕННЯ САПР ACTIVE-HDL	34
2.1 Постановка задачі	34
2.2 Хід роботи	35
2.2.1 Ініціалізація моделювання	35
2.2.2 Виконання моделювання	40
2.2.3 Створення випробувального стенду	42
2.2.4 Відлагодження VHDL-програми	46
2.2.5 Візуалізація зміни значень сигналів в редакторі BDE	51
2.2.6 Відлагодження кінцевих автоматів	52
2.2.7 Вікно Data Flow	54
2.3 Зміст звіту	57
2.4 Контрольні запитання	58
ЛІТЕРАТУРА	58

1 ЗАСОБИ ВВЕДЕННЯ ОПИСУ ЦИФРОВОЇ СИСТЕМИ В САПР ACTIVE-HDL

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4

Мета роботи. Ознайомитися з циклом створення проектів цифрових систем (ЦС) мовою VHDL. Основним засобом введення VHDL-проекту є *текстовий редактор* (HDL Editor, **HDE**). Хоча деякі файли проекту будуть створені за допомогою редактора логічних *схем* (Block Diagram Editor, **BDE**) і *редактора графа переходів кінцевих автоматів* (Finite State Machine Editor, **FSM**), для них САПР Active-HDL автоматично генерує еквівалентний код мовою VHDL.

1.1 Постановка задачі

Необхідно розробити модель простої цифрової системи – частотоміра. В його конструкції є компоненти, поведінку яких можна описати окремо: двійково-десятковий (BCD) лічильник і 7-сегментний рідкокристалічний (LED) індикатор. Вимірювання частоти виконується після порівняння частоти вхідного сигналу **f_{input}** з частотою сигналу **f_{pattern}** при умові, коли **f_{pattern} < f_{input}**. Для того, щоб прилад почав працювати, треба встановити сигнал **start** в '1'. Для завершення циклу вимірювання на вхід **start** треба подати '0'.

VHDL-проект містить три текстових документи опису ЦС мовою VHDL, один граф переходів кінцевого автомата і одну логічну схему. Логічна схема, яка зв'язує всі блоки VHDL-проекту разом, є *файлом верхнього рівня* (top-level file) ієрархії проекту.

Модель частотоміра містить описи блоків:

- двійково-десятковий лічильник (файл **cnt_bcd.bde**), що складається з чотирьох десяткових лічильників (файл **cnt_4b.vhd**) і трьох логічних елементів (ЛЕ) І (файл **and2.vhd**);
- керуючий автомат (файл **control.asf**);
- перетворювач шістнадцятирічного коду (далі скорочено називатимемо "HEX-код") на код 7-сегментного LED-індикатора (**hex2led.vhd**).
- вимірювальний блок **freq_top**, що містить вищезазначені елементи (рис.1.1).

1.2 Хід роботи

В лабораторній роботі вивчаються наступні питання.

1. Техніка створення моделі поведінки ЦС засобами САПР Active-HDL.
2. Методика проектування програм мовою VHDL в редакторі HDE.

3. Методика створення логічних схем в редакторі BDE.
4. Методика розробки графів переходів в редакторі FSM.
5. Особливості використання висхідної стратегії проектування.
6. Особливості використання низхідної стратегії проектування.

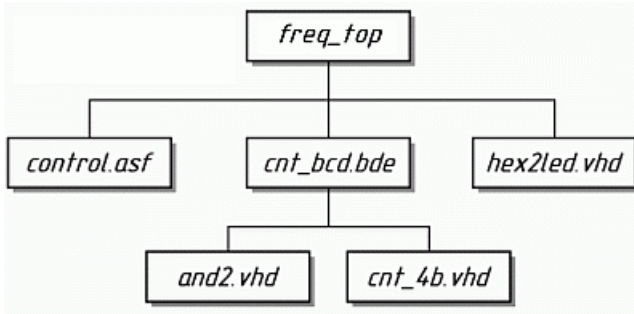


Рисунок 1.1 – Ієрархічна організація опису частотоміру

1.2.1 Створення проекту

- 1.2.1.1 Після запуску середовища Active-HDL може з'явитися вікно **Getting Started**, де пропонується створити новий *робочий простір* (workspace) або відкрити існуючий. Виберіть команду **Create new workspace** і клацніть OK.
- 1.2.1.2 З'явиться вікно майстра **New Workspace wizard**. Введіть ім'я і місцеположення робочого простору, в якому знаходитиметься новий *проект*. Клацніть OK.

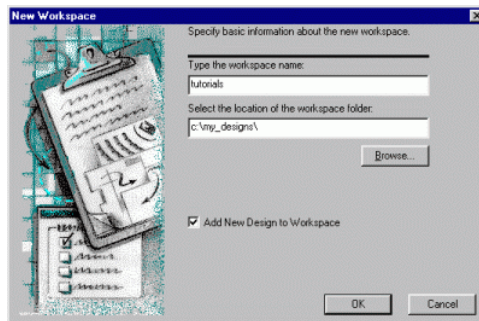


Рисунок 1.2 – Майстер New Workspace

- 1.2.1.3 На наступному кроці визначається спосіб створення ресурсів проекту. Виберіть *Create an empty design* і клацніть Next.
- 1.2.1.4 В наступному вікні указується інформація про настройки BDE і вибирається мова опису ЦС – VHDL. Також тут можна вибрати інструменти синтезу і реалізації проекту, а також вказати цільове сімейство НВІС ПЛ. Клацніть Next.
- 1.2.1.5 В кінці роботи у вікні **New Design Wizard** треба вказати ім'я файлу проекту і встановити його місцезнаходження. В полі *Type design name* надрукуйте **tutorial_VHDL**. Майстер створить робочу бібліотеку з тією ж самою назвою. Ця бібліотека міститиме всі компільовані моделі VHDL-проекту. Після заповнення полів клацніть Next.

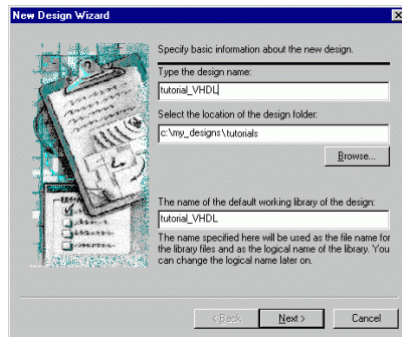


Рисунок 1.3 – Введення імені проекту

- 1.2.1.6 В останньому вікні **New Design Wizard** клацніть Finish. Проект створений.
- 1.2.1.7 Можна побачити, що у вікні **Design Browser** з'явиться новий порожній проект **tutorial_VHDL** і однойменна бібліотека.

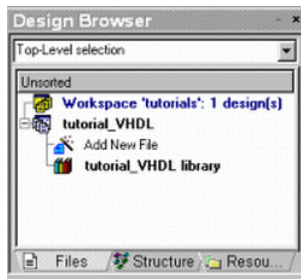


Рисунок 1.4 – Вікно Design Browser

1.2.2 Лічильник

1.2.2.1 Приступимо до розробки ресурсів VHDL-проекту. Двічі клацніть на піктограмі **Add New File** у вікні **Design Browser**. На вкладці **Wizards** вікна **Add New File** виберіть **VHDL Source Code Wizard** і клацніть **OK**.

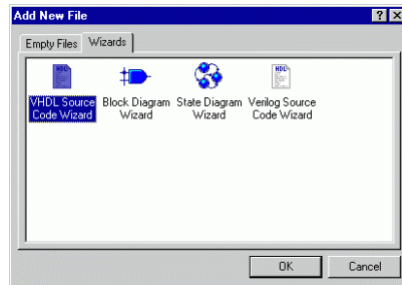


Рисунок 1.5 – Запуск майстра VHDL Source Code Wizard

1.2.2.2 З'явиться вікно майстра **New Source File Wizard**. Переконайтеся, що настройка *Add generated file to design* активна і клацніть **Next**. В наступному вікні треба вказати ім'я створюваного нового файлу, *сутності* (entity) і *архітектури* (architecture) моделі. Введіть **cnt_4b** в полі імені файлу і клацніть **Next**.

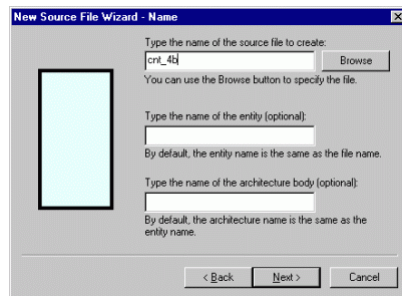


Рисунок 1.6 – Вибір імені файлу

1.2.2.3 Лічильник повинен мати порти введення/виведення, що описані в табл.1.1.

Таблиця 1.1 – Порти лічильника cnt_4b

Порт	Вхід/вихід	Розрядність	Призначення
clk	вхід	1 біт	Тактовий вхід
enable	вхід	1 біт	Включення рахунку
reset	вхід	1 біт	Скидання лічильника
full	вихід	1 біт	Переповнювання лічильника
q	вихід	4 біт	Результат рахунку

Щоб додати новий *порт* (сигнал) в модель, клацніть кнопку *New*, надрукуйте ім'я сигналу в полі імені і виберіть напрям його розповсюдження (in – для входів, out – для виходів). Якщо порт з'єднаний з шиною (розрядність більше 1), як сигнал *Q*, то треба вказати його розрядність за допомогою індексних стрілок в полі *Array Indexes*, як показано на рис.1.7.

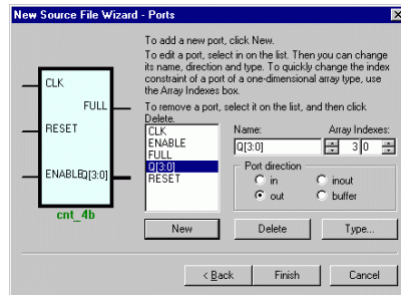


Рисунок 1.7 – Вибір розрядності сигналу

- 1.2.2.4 Після клацання на кнопці *Finish* буде автоматично створений шаблон файлу опису моделі мовою VHDL. Цей файл завантажуватиметься в редактора HDE (рис.1.8).
- 1.2.2.5 Шаблон опису містить опис портів і порожню область опису архітектури. Встановіть курсор в розділі опису архітектури (в рядку *-- enter your statements here --*) і наберіть текст опису архітектури (див. листинг 1.1).

Листинг 1.1

```

process (CLK, RESET)
begin
    if RESET = '1' then
        Qint <= (others => '0');
    elsif CLK='1' and CLK'event then

```

```

if ENABLE = '1' then
  if Qint = 9 then
    Qint <= (others => '0');
  else
    Qint <= Qint + 1;
  end if;
end if;
end process;
Q <= Qint;
FULL <= '1' when (Qint = 9) else '0';

```

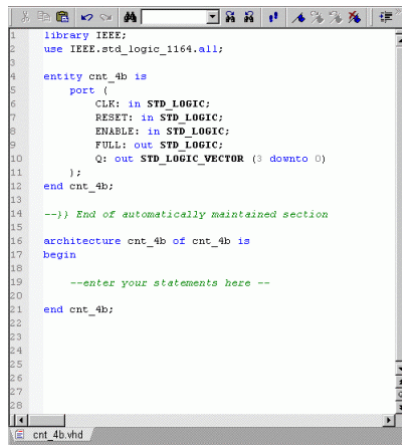


Рисунок 1.8 – Шаблон опису моделі в редакторі HDE

1.2.2.6 В декларативній частині опису архітектури (перед ключовим словом **begin**) повинен бути об'явлений сигнал **Qint**:

```
signal Qint: STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
```

1.2.2.7 Оскільки лічильник використовує векторну операцію складання в описі архітектури, треба підключити бібліотеку **STD_LOGIC_unsigned**. Для цього вставте відповідний рядок на початку програми:

```
use IEEE.std_logic_unsigned.all;
```

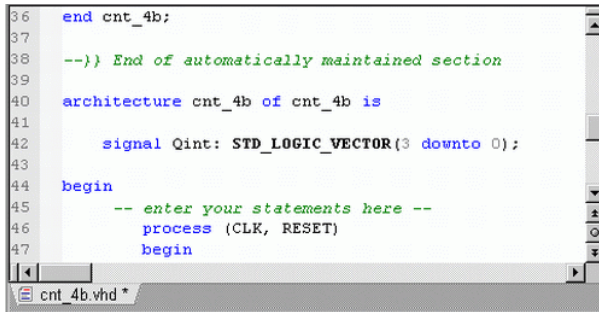


Рисунок 1.9 – Фрагмент опису архітектури

1.2.2.8 Тепер програма мовою VHDL готова до трансляції. Щоб запустити компіляцію файлу, клацніть правою кнопкою миші на його імені у вікні **Design Browser**, і виберіть команду **Compile** контекстного меню (рис.1.10).

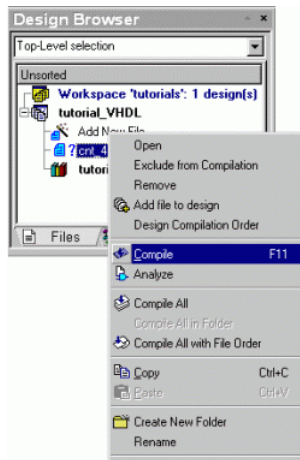


Рисунок 1.10 – Компіляція файлу проекту

1.2.2.9 Зелений значок поряд з ім'ям файлу і відповідне повідомлення у вікні **Console** сигналізують про те, що компіляція виконана успішно. Модель, що відкомпілювалася, автоматично додається в робочу бібліотеку. Зовнішній вигляд вікна **Design Browser** після успішної компіляції показаний на рис.1.11.

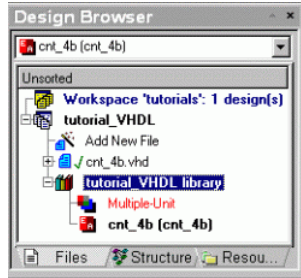


Рисунок 1.11 – Додавання моделі в робочу бібліотеку

1.2.3 Логічний елемент I

- 1.2.3.1 Щоб створити BCD-лічильник, треба використовувати чотири лічильники **cnt_4b** і три ЛЕ I. Створімо опис VHDL-моделі **and2**. Щоб додати новий файл в проект, двічі клацніть на піктограмі **Add New File** у вікні **Design Browser**.
- 1.2.3.2 З'явиться вікно **Add New File**. Виберіть **VHDL Source Code Wizard** і клацніть OK.
- 1.2.3.3 Переконайтеся, що у вікні **New Source File Wizard** встановлена настройка *Add generated file to design*. Клацніть Next і в наступному вікні дайте ім'я файлу моделі – **and2**. Клацніть Next.
- 1.2.3.4 Оголосямо порти логічного елемента **and2**. Для додавання порту, клацніть кнопку New, надрукуйте ім'я сигналу в полі імені і виберіть напрям його розповсюдження (in або out). Введіть опис усіх портів. В таблиці 1.2 приведений опис портів ЛЕ I. Клацніть Finish.

Таблиця 1.2 – Порти логічного елемента and2

Порт	Вхід/вихід	Розрядність	Призначення
a0	вхід	1	перший операнд
a1	вхід	1	другий операнд
y	вихід	1	результат логічного множення

- 1.2.3.5 В результаті у вікні **Design Browser** з'явиться новий файл **and2.vhd** (рис.1.12).

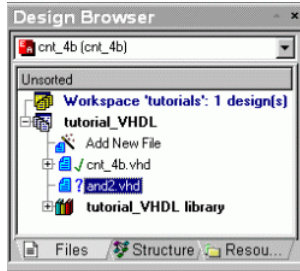


Рисунок 1.12 – Додавання файлу and2.vhd в проєкт

1.2.3.6 Як і у попередньому випадку, створений майстром **New Source File Wizard** файл автоматично відкривається у вікні редактора HDE. Нижче рядка *-- enter your statements here --* надрукуйте інструкцію мовою VHDL, яка описує поведінку ЛЕ I:

```
y <= a0 and a1;
```

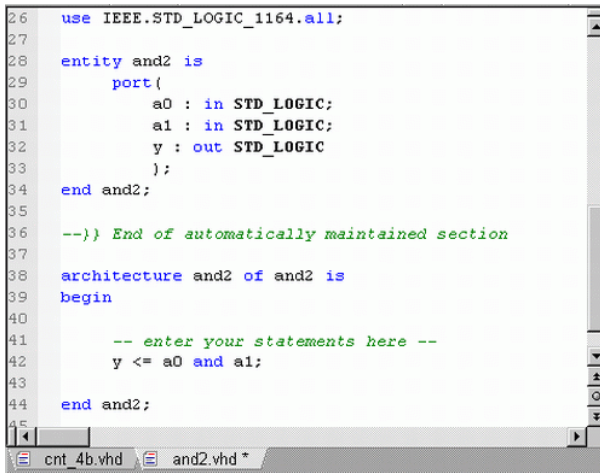


Рисунок 1.13 – Опис поведінки ЛЕ I

1.2.3.7 Файл **and2.vhd** повинен відкомпілюватися. Запустити компілятор можна за допомогою кнопки  **Compile** панелі інструментів. Результат трансляції буде автоматично доданий в бібліотеку VHDL-проєкту.

1.2.4 BCD-лічильник

- 1.2.4.1 Тепер можна приступити до проектування моделі BCD-лічильника. Двічі клацніть на піктограмі **Add New File** у вікні **Design Browser** і виберіть спосіб опису моделі – **Block Diagram Wizard**. Модель двійково-десятькового лічильника буде представлена у вигляді логічної схеми. Клацніть OK.

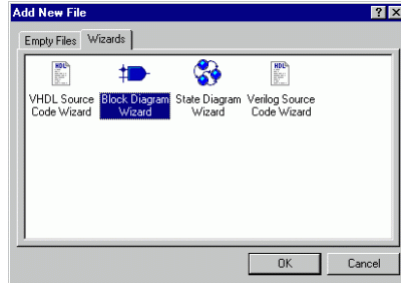


Рисунок 1.14 – Запуск майстра Block Diagram Wizard

- 1.2.4.2 Переконайтеся, що у вікні **New Source File Wizard** активізована настройка *Add generated file to design* і клацніть Next.
- 1.2.4.3 Логічна схема, яку створить майстер, може бути перетворений в один з трьох форматів опису: EDIF, VHDL і Verilog. Виберіть мову VHDL і натисніть Next.
- 1.2.4.4 Як раніше це робилося для компонентів **cnt_4b** і **and2**, в наступному вікні вкажіть ім'я файлу і довільні імена для entity і architecture. Надрукуйте ім'я файлу – **cnt_bcd** і клацніть Next.
- 1.2.4.5 На наступному кроці треба задати порти BCD-лічильника. Користуючись кнопкою **New**, додайте в модель **cnt_bcd** сигнали, опис яких приведений в таблиці 1.3. В кінці роботи клацніть Finish.

Таблиця 1.3 – Порти лічильника cnt_BCD

Порт	Вхід/вихід	Розрядність	Призначення
clk	вхід	1 біт	Тактовий вхід
reset	вхід	1 біт	Скидання лічильника
gate	вхід	1 біт	Вибір пристрою
bcd_a	вихід	4 біт	Канал А
bcd_b	вихід	4 біт	Канал В
bcd_c	вихід	4 біт	Канал З
bcd_d	вихід	4 біт	Канал D

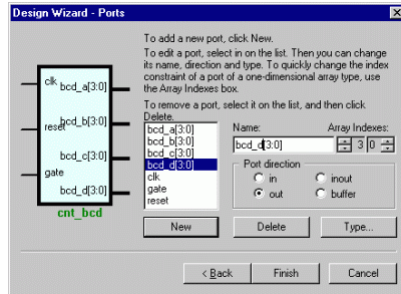


Рисунок 1.15 – Оголошення портів лічильника cnt_bcd

1.2.4.6 У вікні **Design Browser** з'явиться новий файл – **cnt_bcd.bde** (рис. 1.16).

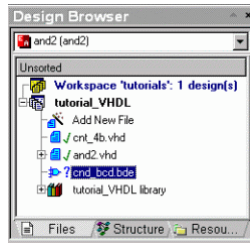


Рисунок 1.16 – Додавання файлу логічної схеми в проект

1.2.4.7 Шаблон нової логічної схеми буде автоматично завантажений у вікно редактора BDE. Шаблон логічної схеми містить тільки контакти – раніше оголошені порти лічильника **cnt_bcd**.

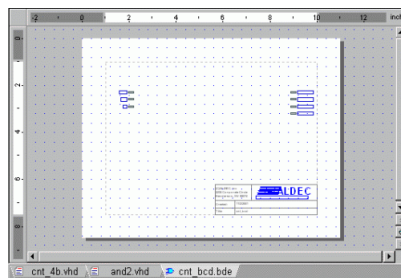


Рисунок 1.17 – Шаблон логічної схеми

1.2.4.8 Інструментальна панель редактора BDE містить кнопку  **Symbol toolbox**, яка дозволяє поміщати в логічну схему раніше згенеровані моделі – *блоки*. Клацніть на кнопці **Symbol toolbox**. Зверніть увагу, що у вікні, що з'явилося, вже є блоки **cnt_4b** і **and2**.

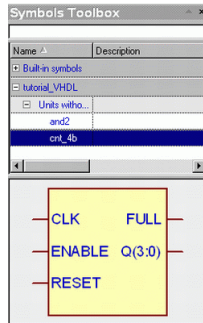


Рисунок 1.18 – Вікно Symbol Toolbox

1.2.4.9 Перетягніть блоки **and2** і **cnt_4b** на робоче поле редактора BDE і розташуйте, як показано на рис. 1.19. Закрийте вікно **Symbol Toolbox**.

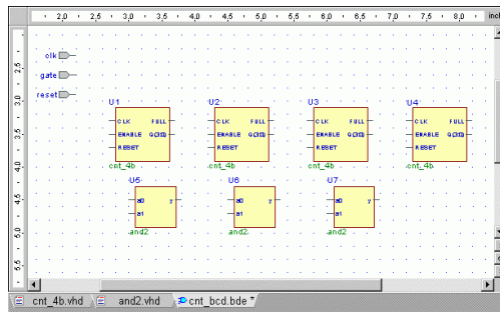


Рисунок 1.19 – Розміщення компонентів логічної схеми

1.2.4.10 Виконаємо з'єднання компонентів логічної схеми. Один провідник прокладається за допомогою інструменту  **Wire** редактора BDE. Для виконання з'єднання треба активізувати кнопку **Wire** панелі інструментів, клацнути на контакт-джерелі, перемістити курсор і клацнути на контакт-одержувачі. В результаті в логічну схему буде додано з'єднання. Щоб видалити помилково виконане з'єднання, треба використовувати інструмент **Select**. З його допомогою виділіть компонент ло-

гічної схеми і видалить, натиснувши кнопку <DELETE>. Підключіть блоки як показано на рис.1.20.

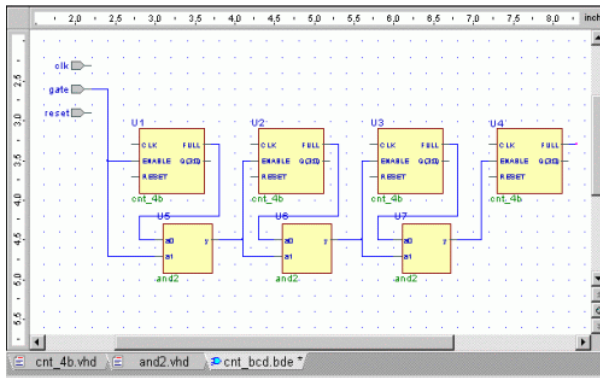


Рисунок 1.20 – З'єднання компонентів логічної схеми

Іноді в логічній схемі можна указувати *глобальні сигнали*. Глобальним називається сигнал, який присутній на всіх однойменних вузлах схеми. Немає необхідності формувати відповідні з'єднання. Достатньо, щоб глобальний сигнал і пов'язані з ним вузли логічної схеми однаково називалися.

1.2.4.11 В даному випадку глобальними сигналами є **reset** і **clk**. Додати глобальний сигнал в схему можна за допомогою інструменту  **Global Wire** редактора BDE. Клацніть на кнопці **Global Wire** панелі інструментів і помістіть два глобальні сигнали в схему.

1.2.4.12 Виберіть інструмент **Select** панелі інструментів і двічі клацніть на імені **Global0**. Змініть цю назву на **clk**. Таким же чином перейменуйте глобальний сигнал **Global1** в **reset**.

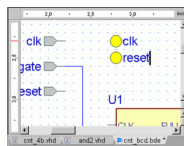


Рисунок 1.21 – Розміщення глобальних сигналів

1.2.4.13 Для з'єднання вузлів і портів, що мають розрядність більше 1 (*векторів*), використовується спеціальний інструмент –  **Bus** (шина). Викор-

1.2.5 Перетворювач HEX-коду на код 7-сегментного LED-індикатора

- 1.2.5.1 Модель частотоміра повинна містити перетворювач HEX-коду на код LED-індикатора. Двічі клацніть на піктограмі **Add New File** у вікні **Design Browser** і у вікні, що з'явилося, виберіть спосіб введення моделі – **VHDL Source Code Wizard**. Клацніть ОК.
- 1.2.5.2 Додайте файл, що створюється, у проект і клацніть Next.
- 1.2.5.3 Як і раніше, введіть ім'я файлу моделі – **hex2led** і, якщо треба, задайте імена сутності і опису архітектури. Клацніть Next.
- 1.2.5.4 В наступному вікні визначите порти, використовуючи кнопку **New**. Опис портів приведений в таблиці 1.4. Для завершення настройки шаблону моделі клацніть Finish.

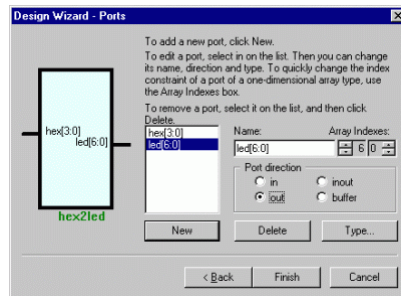


Рисунок 1.24 – Оголошення портів перетворювача hex2led

Таблиця 1.4 – Порти перетворювача hex2led

Порт	Вхід/вихід	Розрядність	Призначення
hex	вхід	4	шістнадцятирічний код
led	вихід	7	код 7-сегментного індикатора

- 1.2.5.5 Файл шаблону опису мовою VHDL буде автоматично доданий до дерева проекту вікна **Design Browser**. Він має ім'я **hex2led.vhd**.
- 1.2.5.6 Файл **hex2led.vhd** автоматично завантажується у вікно редактора HDE. Розташуйте курсор нижче за напис *-- enter your statements here --*.
- 1.2.5.7 В САПР Active-HDL є майстер **Language Assistant**, використання якого дозволяє скоротити час складання моделей і функцій, що часто використовуються. Для запуску **Language Assistant** натисніть кнопку  панелі інструментів. Пересуваючись по дереву поля *Synthesis tem-*

plates вікна **Language Assistant**, знайдіть модель **HEX2LED Converter** і клацніть на її імені. В контекстному меню виберіть команду **Use**.

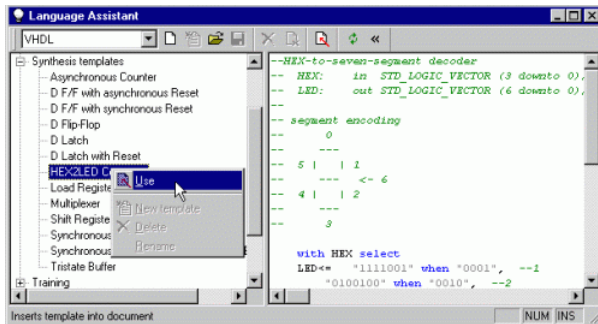


Рисунок 1.25 – Використовування майстра Language Assistant

1.2.5.8 Стандартний опис перетворювача HEX-коду на код 7-сегментного індикатора буде скопійований у вказане раніше місце програми.

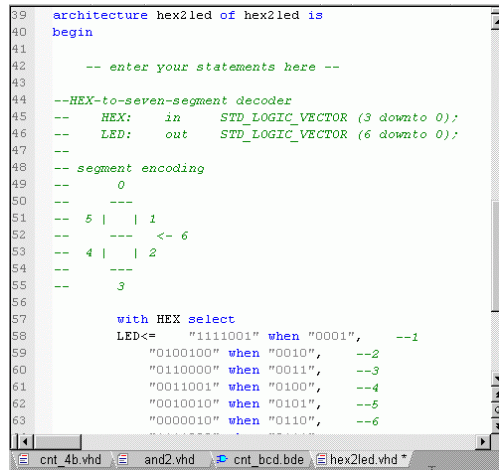


Рисунок 1.26 – Опис перетворювача hex2led

1.2.5.9 Запустіть компілятор, натиснувши кнопку  **Compile** панелі інструментів. Зелений значок поряд з ім'ям файлу і відповідне повідомлення у вікні **Console** сигналізують про те, що компіляція виконана успішно.

Результат трансляції буде автоматично доданий в бібліотеку VHDL-проекту (рис. 1.27).

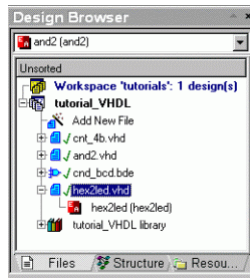


Рисунок 1.27 – Компіляція файлу hex2led

1.2.6 Логічна схема верхнього рівня ієрархії

- 1.2.6.1 Створимо *файл верхнього рівня ієрархії* (top level file) проекту. Його призначення – зв'язати всі раніше створені компоненти воедино, в рамках однієї моделі ЦС. Top level опис зручно створювати в редакторі BDE. Двічі клацніть на піктограмі **Add New File** у вікні **Design Browser**. У вікні, що з'явилося, виберіть спосіб введення файлу опису нової моделі – **Block Diagram Wizard** і клацніть OK.
- 1.2.6.2 У вікні **New Source File Wizard**, що з'явилося, залиште настройки, що використовуються за умовчанням, і клацніть Next.
- 1.2.6.3 Виберіть мову опису VHDL і клацніть Next.
- 1.2.6.4 На цьому кроці треба ввести ім'я файлу. Надрукуйте ім'я – **freq_top** і клацніть Next для переходу у вікно оголошення портів моделі. Як і раніше, користуючись кнопкою **New**, оголосіть порти, опис яких приведений в таблиці 1.5. В кінці роботи клацніть Finish.

Таблиця 1.5 – Порти моделі частотоміра freq_top

Порт	Вхід/вихід	Розрядність	Призначення
f_input	вхід	1	Вхідна частота
f_pattern	вхід	1	Зразкова частота
reset	вхід	1	Скидання
start	вхід	1	Запуск
LED_d	вихід	7	Канал D LED-індикатора
LED_c	вихід	7	Канал C LED-індикатора
LED_b	вихід	7	Канал B LED-індикатора
LED_a	вихід	7	Канал A LED-індикатора

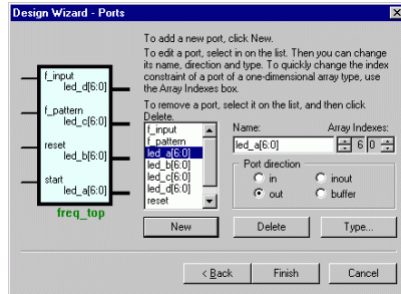


Рисунок 1.28 – Оголошення портів моделі частотоміра

1.2.6.5 У вікні **Design Browser** з'явиться новий файл **freq_top.bde** – логічна схема опису верхнього рівня ієрархії проекту. Ця схема автоматично завантажується у вікно редактора BDE.

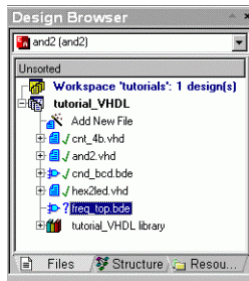


Рисунок 1.29 – Додавання файлу freq_top.bde

Поки що логічна схема нічого не містить, окрім портів, оголошених під час роботи з майстром **New Source File Wizard**. В попередній раз, складаючи логічну схему BCD-лічильника ми використовували блоки – моделі компонентів, розроблених раніше. Така стратегія розробки VHDL-проекту називається *висхідною* (bottom-up). Існує протилежна стратегія – *top-down*, *низхідна*, коли в редакторі BDE або FSM спочатку створюються порожні блоки, які заповнюються змістом пізніше, по ходу опрацювання проекту. Для проектування керуючого автомата ми використовуватимемо низхідну стратегію проектування.

1.2.6.6 Порожній блок в логічну схему можна додати, використовуючи інструмент  **Fub** редактора BDE. Намалюйте цей прямокутник на

схемі, використовуючи ліву кнопку миші і діагональний рух курсору на робочому полі редактора BDE.

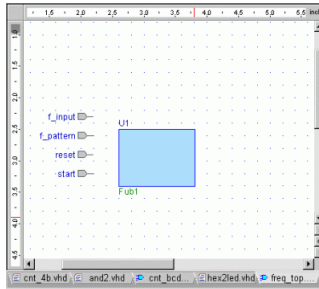


Рисунок 1.30 – Додавання порожнього блоку в логічну схему

Перейдіть в режим *Select* (піктограма стрілки на панелі інструментів), клацніть правою кнопкою миші на створеному порожньому блоці і в контекстному меню виберіть команду **Properties**. У вікні **Fub Properties** замість імені *fub* надрукуйте *control* і клацніть OK.

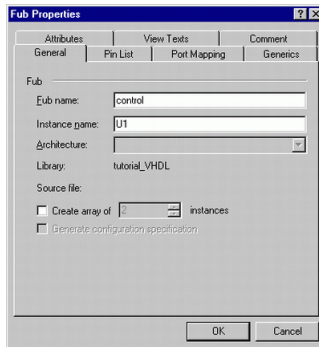


Рисунок 1.31 – Вікно Fub Properties

1.2.6.7 Зверніть увагу на те, що новий блок не має ніяких вузлів підключення. Він є абсолютно порожнім, поки даремним контейнером. Приступимо до його заповнення. Клацніть на блоці правою кнопкою миші і в контекстному меню виберіть команду **Push**.

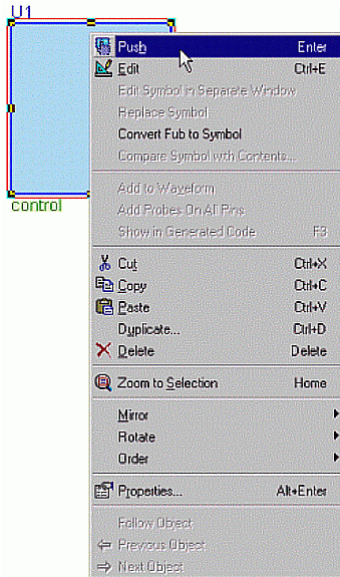


Рисунок 1.32 – Команда заповнення порожнього контейнера

1.2.7 Керуючий автомат

1.2.7.1 У вікні **Create New Implementation**, що з'явилося, виберіть об'єкт – **State Diagram** і введіть ім'я файлу опису графу переходів кінцевого автомата **control** в полі **Name**. Клацніть **OK**.

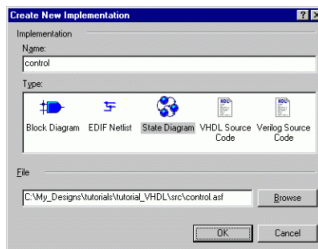


Рисунок 1.33 – Прикріплення файлу control.asf до порожнього контейнера

1.2.7.2 В проєкті повинен з'явитися новий файл шаблона опису графу переходів автомата **control.asf**. Це можна побачити у вікні **Design Browser**.

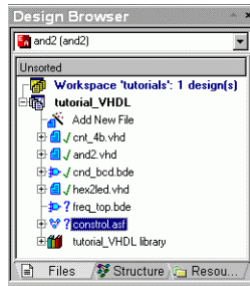


Рисунок 1.34 – Додавання файлу control.asf в проект

1.2.7.3 Приступимо до введення графу переходів кінцевого автомата. Введення графа і визначення його основних настройок виконується у вікні редактора FSM. На початку роботи створимо порти – сигнали, які грають роль *логічних умов* (ЛУ) переходів. Для введення портів використовується інструмент  **Input Port**. Розмістіть три порти у верхній декларативній частині робочого простору документа, відкритого у вікні редактора FSM.

1.2.7.4 Змініть імена портів. Для цього спочатку перемкніться в режим роботи *Select*, а потім, послідовно перейменуйте порти. Для того, щоб приступити до редагування імені порту, необхідно двічі клацнути на його імені. Порти повинні називатися: **start**, **reset** і **f_pattern**. Збережіть параметри настройки, використовуючи комбінацію "гарячих" клавіш <CTRL+S>.

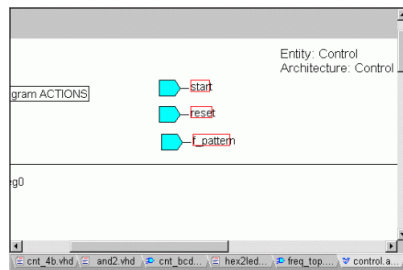


Рисунок 1.35 – Оголошення входних портів керуючого автомата

1.2.7.5 Так само введіть два вихідні порти. Для цього треба використовувати інструмент  **Output Port**.

1.2.7.6 Змініть імена вихідних портів. Вони повинні називатися: ***end_reset*** і ***gate***.

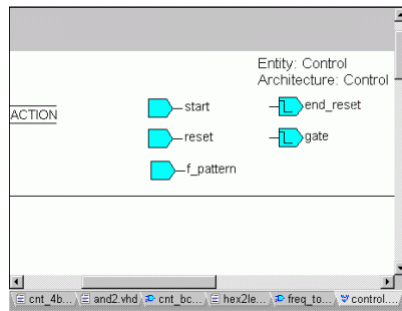


Рисунок 1.36 – Оголошення вихідних портів керуючого автомата

1.2.7.7 Вхід ***f_pattern*** служить сигналом синхронізації. Змінимо режим роботи цього входу. Для цього клацніть правою кнопкою миші на його назві і виберіть команду **Properties** контекстного меню.

1.2.7.8 У вікні **Port Properties** відзначте настройку *Clock* і підтвердіть зміни, клацнувши OK. Блок сигналу ***f_pattern*** тепер помічений відповідною піктограмою.

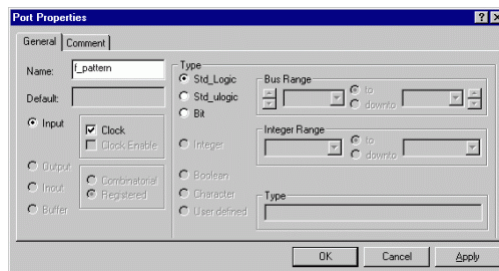


Рисунок 1.37 – Зміна настройок порту

1.2.7.9 Таблиця переходів приведена в таблиці 1.6. Це автомат Мура, що має три стани. За допомогою інструменту  **State** розмістіть стани в нижній частині вікна редактору FSM (рис.1.38).

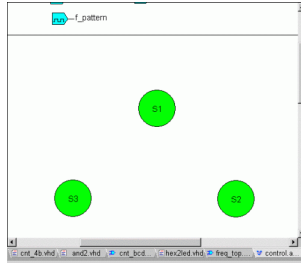


Рисунок 1.38 – Розміщення станів

Таблиця 1.6 – Таблиця переходів керуючого автомата

Стан- передавач	Вихідні сигнали	Стан-приймач	ЛЮ
idle	gate <= '0'; end_reset <= '1';	idle	start = '0';
		open_gate	start = '1';
open_gate	gate <= '1'; end_reset <= '0';	end_circle	1
end_circle	gate <= '0'; end_reset <= '0';	end_circle	start = '1';
		idle	start = '0';

1.2.7.10 Для вказівки переходів в автоматі використовують інструмент  **Transition**. Встановивши курсор миші на стані передавача, натискуйте ліву кнопку і перетягніть лінію-перехід в стан приймача. Утворюється направлена гілка графу переходів. В результаті повинен вийти граф автомата, зображений на рис.1.39.

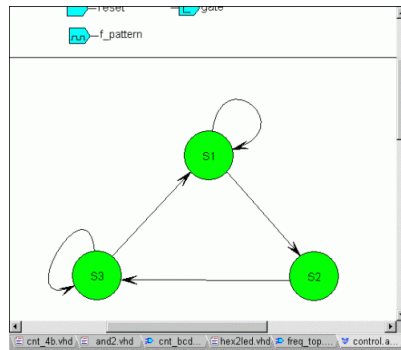


Рисунок 1.39 – Розміщення переходів

1.2.7.11 Для запуску/скидання керуючого автомата передбачається використувати сигнал асинхронного скидання **reset**. Для його визначення використовується спеціальний інструмент –  **Reset**. Розмістіть піктограму скидання недалеко від початкового стану автомата і вкажіть відповідний перехід (рис.1.40).

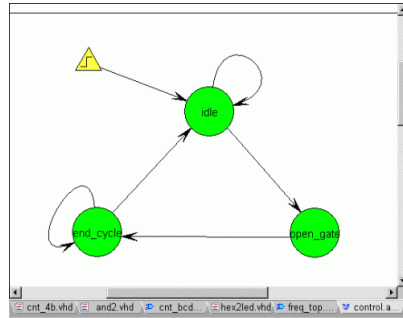


Рисунок 1.40 – Визначення сигналу запуску/скидання автомата

1.2.7.12 Дайте імена станам автомата: **idle**, **open_gate** і **end_cycle**.

1.2.7.13 Визначимо умови переходів автомата. Щоб це зробити, треба вибрати інструмент  **Condition**, вказати потрібну гілку графа і в полі, що з'явилася, надрукувати формулу переходу. Задайте умови переходів, як показано на рис.1.41.

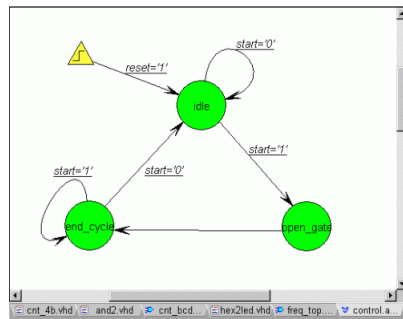


Рисунок 1.41 – Налаштування умов переходів

1.2.7.14 Для кожного стану треба вказати значення вихідних сигналів. Для того, щоб виконати цю операцію, виберіть інструмент  **State Action**,

вкажіть стан і в полі, що з'явилося, надрукуйте відповідну формулу (див. табл.1.6). Результат роботи показаний на рис.1.42.

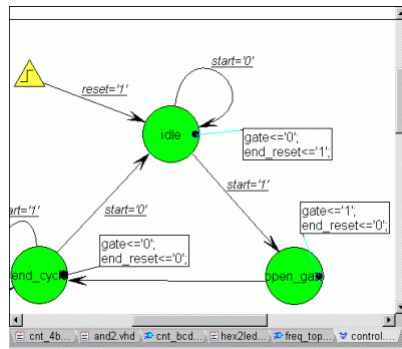


Рисунок 1.42 – Граф переходів керуючого автомата

1.2.7.15 Введення графа автомата закінчено. Залишилися задати тип сигналу запуску/скидання автомата. Клацніть правою кнопкою миші у вікні редактора і в контекстному меню виберіть команду **Properties**.

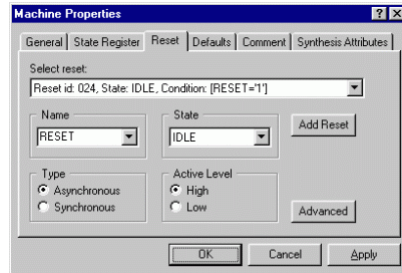


Рисунок 1.43 – Налаштування керуючого автомата

1.2.7.16 У вікні **Machine Properties** знайдіть вкладку *Reset* і змініть тип сигналу запуску/скидання автомата з *Synchronous* на *Asynchronous*. Підтвердіть налаштування автомата, клацнувши OK. Збережіть файл **control.asf**, використовуючи комбінацію клавіш <CTRL+S>.

1.2.7.17 Клацнувши кнопку  **Compile**, виконайте трансляцію опису графа переходів автомата в текст мовою VHDL. Про те, що трансляція пройшла успішно, з'явиться відповідне повідомлення у вікні **Console**, і у ві-

кні **Design Browser** напроти файлу *control.asf* буде поміщена зелена піктограма.

1.2.8 Завершення роботи

- 1.2.8.1 У вікні **Design Browser** виберіть файл *freq_top.bde*. Порожній блок, розміщений на логічній схемі, асоційований із знов розробленим управляючим автоматом. Клацніть правою кнопкою миші на блоці і виберіть команду **Compare Symbol with Contents** з контекстного меню. Коли буде запропоновано, збережіть зміни в схемі.

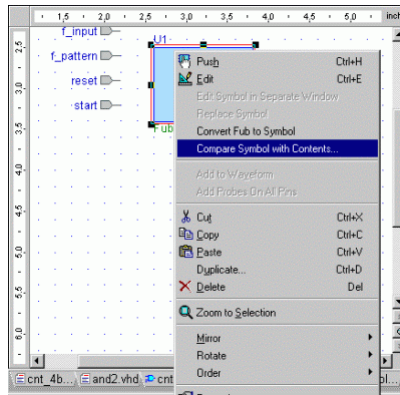


Рисунок 1.44 – Оновлення змісту блока логічної схеми

- 1.2.8.2 Внизу вікна **Compare Interfaces**, що з'явилося, встановіть настройку *Update symbol* і клацніть ОК (рис.1.45).

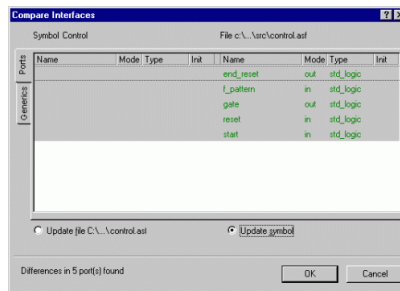


Рисунок 1.45 – Вікно Compare Interfaces

1.2.8.3 Після порівняння змісту блока його умовне зображення на логічній схемі буде модифіковано – з'являться вузли, які відповідають вхідним і вихідним портам керуючого автомата. Створіть ще один порожній блок і помістіть його праворуч від блока керуючого автомата (рис. 1.46).

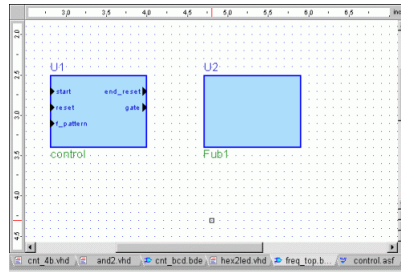


Рисунок 1.46 – Результат порівняння змісту блока

- 1.2.8.4 Цього разу зміст блока створювати не треба. Блок є операційним пристроєм, опис якого приведений у файлі **cnt_bcd.bde** (BCD-лічильник). Клацніть правою кнопкою миші на порожньому блоці і в контекстному меню виберіть команду **Push**.
- 1.2.8.5 У вікні **Create New Implementation** виберіть піктограму **Block Diagram** і вкажіть місцеположення файлу **cnt_bcd.bde**. Виконувати пошук потрібного файлу зручніше, якщо заздалегідь клацнути на кнопці **Browse**. Клацніть **OK**.

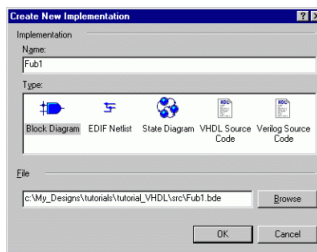


Рисунок 1.47 – Вибір файлу логічної схеми

1.2.8.6 Буде виведений запит: використовувати вміст вказаного файлу для опису поведінки блока або перезаписати цей файл. Виберіть режим *Use existing file* і клацніть **OK**. Файл **cnt_bcd.bde** буде автоматично асоційований з блоком. На умовному графічному зображенні блока з'являться

вузли, що відповідають портам раніше розробленого BCD-лічильника (рис.1.48).

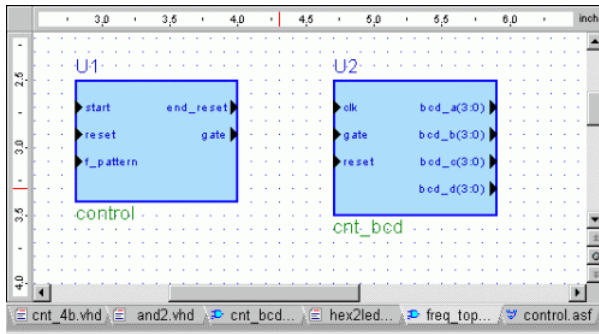


Рисунок 1.48 – Блоки control і cnt_bcd

1.2.8.7 Тепер треба додати блоки перетворювача HEX-Кода на код LED-індикатора. Клацніть кнопку  **Show Symbol toolbox** на панелі інструментів.

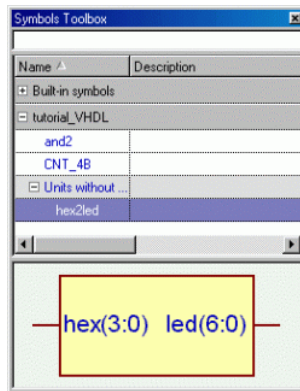


Рисунок 1.49 – Вікно Symbol toolbox

1.2.8.8 Перетягніть на робочий простір логічної схеми чотири копії блока **hex2led**.

1.2.8.9 Використовуючи інструмент  **Bus**, виконайте всі з'єднання для ліній, що мають розрядність більше 1 (рис.1.50).

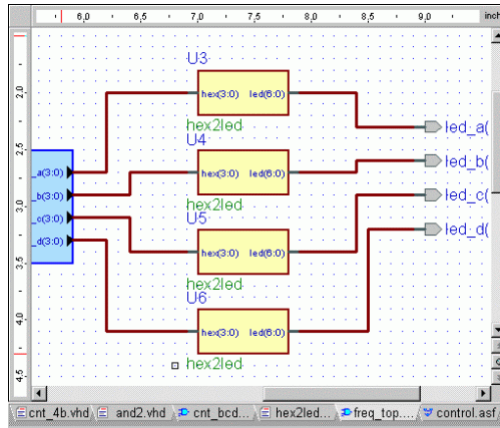


Рисунок 1.50 – Шини

1.2.8.10 Використовуючи інструмент  **Wire**, виконайте всі з'єднання для однопровідних ліній (рис.1.51). Збережіть створену схему, використовуючи <CTRL+S>.

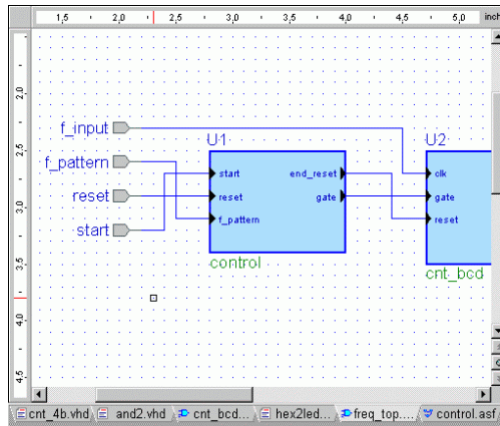


Рисунок 1.51 – Однопровідні з'єднання

1.2.8.11 VHDL-проект готовий. Виконайте його трансляцію, вибравши команду **Compile** в контекстному меню вікна **Design Browser**.

1.3 Зміст звіту

1. Мета роботи.
2. Таблиці дійсності та логічні схеми модулів частотоміра.
3. Тексти програм.
4. Висновки.

Звіт до лабораторної роботи повинен містити результати, отримані під час її виконання і тези відповідей на контрольні питання. Звіти в електронному вигляді або ксерокопії до захисту не приймаються.

1.4 Контрольні запитання

1. Поясніть принцип роботи частотоміра, що проектується.
2. Як виконується кодування сегментів LCD індикатора? Навести шістнадцятирічні коди 7-сегментного індикатора для цифр від 0 до 9.
3. З яких файлів складається VHDL- проект ЦС? Для чого потрібно створювати робоче середовище (workspace)? Яку функцію у VHDL- проекті виконує файл верхнього рівня ієрархії? Для чого в описі ЦС використовують модуль entity? Модуль architecture?
4. Побудуйте граф-схему алгоритму програми (див. листинг 1.1).
5. Що міститься у бібліотеці STD_LOGIC_unsigned? Яким чином підключаються бібліотеки до програми мовою VHDL?
6. Які засоби редагування має редактор HDL? Поясніть техніку їх використання.
7. Які функції виконує майстер Language Assistant? Поясніть техніку його використання.
8. Які засоби редагування має редактор BDE? Поясніть техніку їх використання.
9. Яка різниця між висхідною та низхідною стратегіями проектування? Поясніть техніку реалізації обох стратегій в редакторі BDE.
10. Які сигнали називаються глобальними? Як задається глобальний сигнал в редакторі BDE?
11. Як використовуються блоки в редакторі BDE? Які є вбудовані блоки в САПР Active-HDL? Наведіть приклади.
12. Які засоби редагування має редактор FSM? Поясніть техніку їх використання. Чи можна в САПР Active-HDL розробляти граф переходів кінцевого автомату, що не має тактового входу?
13. Яким чином задаються параметри кінцевого автомату? Яка різниця між кінцевими автоматами Мура і Мілі?

2 ЗАСОБИ МОДЕЛЮВАННЯ І ВІДЛАГОДЖЕННЯ САПР ACTIVE-HDL

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4

Мета роботи. Ознайомитися з двома способами функціонально-структурного моделювання опису цифрових систем (ЦС) мовою VHDL. Перший спосіб – виконання моделювання в тісній взаємодії з користувачем, який власноруч задає тестові послідовності. Другий спосіб – тестування ЦС за допомогою випробувального стенду. За результатами роботи випробувального стенду розглянути внутрішній устрій моделі ЦС у вікні Data Flow.

2.1 Постановка задачі

Опис частотоміра мовою VHDL, що був створений в попередній лабораторній роботі, повинен бути перевірений. Це можливо виконати під час моделювання роботи пристрою. Для автоматизації тестування ЦС засобами мови VHDL може бути створений *випробувальний стенд* – програма, що містить *тестові послідовності* та перевіряє правильність роботи **UUT** (Unit Under Test, пристрій що тестується).

САПР Active-HDL має ряд засобів для перевірки роботи компонентів VHDL-проекту, трасування програми мовою VHDL.

Наприклад, в редакторі BDE можна стежити за зміною значень сигналів, що зображені на логічній схемі; в редакторі HDL можна виконувати:

- трасування програми мовою VHDL;
- призначати контрольні точки;
- стежити за зміною значень сигналів, що використовуються у програмі.

Редактор FSM має власні засоби трасування кінцевих автоматів.

Крім того, для відлагодження ЦС можуть використовуватися спеціальні засоби: вікна Processes, List, Data Flow, Call Stack та ін.

В лабораторній роботі вивчаються наступні питання.

1. Засоби ініціалізації та повторного запуску моделювання.
2. Засоби відображення результатів моделювання – вікна часових діаграм та таблиць перемикань.
3. Засоби створення тестових послідовностей – стимуляторів.
4. Засоби керування моделюванням.
5. Техніка створення найпростішого випробувального стенду – для одного процесу (single process test bench).
6. Засоби керування трасуванням програми мовою VHDL.
7. Засоби відображення результатів трасування – вікна процесів, сигналів і потоків даних.

8. Засоби підтримки відлагодження, що вбудовані у редактори HDE, BDE і FSM.

Варіанти індивідуальних завдань наведені в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1 – Індивідуальні завдання

Варіант	f_input, нс	f_pattern, нс	Варіант	f_input, нс	f_pattern, нс
0	100	10000	13	100	17000
1	22	11000	14	640	16000
2	40	12000	15	200	15000
3	200	13000	16	56	14000
4	70	14000	17	65	13000
5	750	15000	18	24	12000
6	40	16000	19	100	11000
7	425	17000	20	200	10000
8	60	18000	21	200	11000
9	200	19000	22	20	12000
10	50	20000	23	130	13000
11	19	19000	24	125	14000
12	20	18000	25	60	15000

2.2 Хід роботи


В якості прикладу розглядається варіант 0. Частотомір повинен виводити результат вимірювання, що дорівнює $f_pattern/f_input = 10000/100 = 100$. Тобто, частота сигналу, що надходить на вхід частотоміру (сигнал **f_input**) в 100 разів більше зразкової частоти (сигнал **f_pattern**). Якщо частотомір працює правильно, то для відображення результатів вимірювання на чотири 7-сегментні LCD індикатори повинні надходити коди: канал А – шістнадцятирічний код 40 (відповідає символу '0'); канал В – шістнадцятирічний код 79 (відповідає символу '1'); канал С – шістнадцятирічний код 40 (відповідає символу '0'); канал D – шістнадцятирічний код 40 (відповідає символу '0').

2.2.1 Ініціалізація моделювання

Всі компоненти VHDL-проекту частотоміра зібрані в редакторі BDE в єдиний файл **freq_top.bde**. У вікні **Design Browser** показані файли VHDL-проекту (рис.2.1,а).

2.2.1.1 Перш, ніж почати моделювання, треба упевнитися, що всі файли проекту компілюються без помилок. Для цього у вікні **Design Browser** виберіть файл **freq_top.bde**, клацніть правою кнопкою миші і в контекстному меню виберіть команду **Compile All in Folder** (рис.2.1,б).

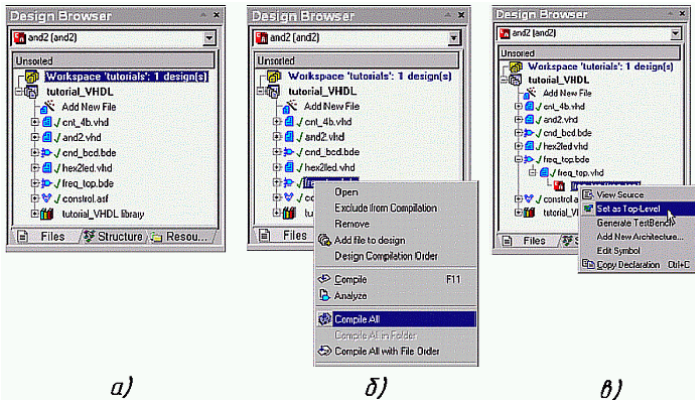
2.2.1.2 Перед функціональним моделюванням треба визначити пару описів сутності (entity) і архітектури (architecture) верхнього рівня проекту (Top-Level). Для цього розкрийте зміст файлу **freq_top.bde**, клацнувши символ **+** перед його ім'ям у вікні **Design Browser**. Виберіть пару **freq_top (freq_top)** і клацніть правою кнопкою миші. В контекстному меню виберіть команду **Set as Top-Level**. (рис.2.1,в).



а – файли проекту; б – компіляція всіх файлів VHDL-проекту;
 в – вибір пари entity/architecture верхнього рівня
 Рисунок 2.1 – Вікно Design Browser


2.2.1.3 Виконайте ініціалізацію моделювання. Для цього виберіть команду **Simulation** → **Initialize Simulation** головного меню САПР Active-HDL. Після ініціалізації моделювання стане активною вкладка **Structure** у вікні **Design Browser**.

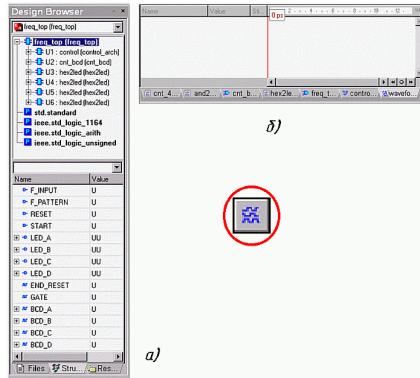2.2.1.4 Відкрийте вікно редактора часових діаграм **Waveform Editor**. Для цього клацніть на кнопці  **New Waveform** панелі інструментів Active-HDL. Вибравши у верхній частині вікна **Design Browser** на вкладці **Structure** поле **freq_top**, внизу вікна можна побачити всі сигнали вибраного модуля (рис. 2.2,а). Для з'єднання компонентів проекту деякі сигнали можуть бути створений автоматично. Імена таких сигналів починаються з символів **BUS** і **NET**. Після клацання на кнопці **New Waveform** з'явиться нове вікно часової діаграми **Waveform** (рис.2.2,б).



а – сигнали вибраного модуля на вкладці Structure; б – порожнє вікно часової діаграми
Рисунок 2.2 – Створення нової часової діаграми

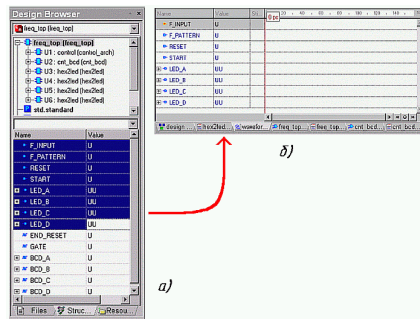2.2.1.5 Додайте сигнали, що відносяться до модуля **freq_top**, з вікна **Design Browser** в створене вікно часової діаграми. Тримаючи натиснутою клавішу <SHIFT>, клацніть на сигналі **f_input** і, перемістивши курсор миші, потім клацніть на сигналі **led_d**. Всі сигнали, що розташовані між вибраними сигналами, будуть виділені (рис. 2.3,а). Тримаючи ліву кнопку миші натиснутою, перетягніть виділені сигнали у вікно **Waveform Editor** (рис. 2.3,б).



а – виділення сигналів у вікні Design Browser; б – розміщення сигналів на часовій діаграмі
Рисунок 2.3 – Додавання сигналів у вікно Waveform Editor

2.2.1.6 Результати моделювання в Active-HDL можуть відобразитися не тільки у вигляді часової діаграми. Іноді необхідно виводити результати моделювання в символічному вигляді. Для цієї мети можна використувати *таблиці перемикань* (вікно **List**). Щоб створити нову таблицю

перемикаць, клацніть на кнопці  **New List** панелі інструментів Active-HDL. Так само, як це робилося при додаванні сигналів в часову діаграму, додайте сигнали **f_input**, **f_pattern**, **reset**, **start**, **led_a**, **led_b**, **led_c**, **led_d** в нове вікно **List** (рис.2.4).

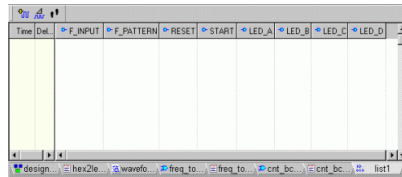


Рисунок 2.4 – Вікно таблиці перемикаць

2.2.1.7 Поверніться до вікна редактора часових діаграм. Для цього клацніть на вкладці *Waveform Editor 1*. Виберіть сигнал **f_input** і, клацнувши на ньому правою кнопкою, в контекстному меню виберіть команду **Stimulators...** З'явиться вікно **Stimulators**, де можна задавати тестові послідовності для вибраних сигналів (рис. 2.5).

2.2.1.8 В полі **Type** вікна **Stimulators** виберіть тип стимулятора – **Clock** для сигналу **f_input**. Залиште без змін задані за умовчанням настройки (рис.2.5) і клацніть **Apply**.


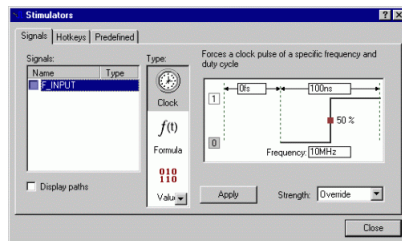


Рисунок 2.5 – Настройки стимулятора для сигналу F_INPUT

2.2.1.9 Для того, щоб задати тестові послідовності для решти сигналів вікно **Stimulators** можна не закривати. Вікно **Stimulators** перемістите так, щоб бачити сигнали у вікні редактора часових діаграм. Тепер у вікні **Waveform Editor** можна вибрати сигнал **f_pattern**, його ім'я буде автоматично додано до списку *Signals* у вікні стимуляторів (рис. 2.6,а).

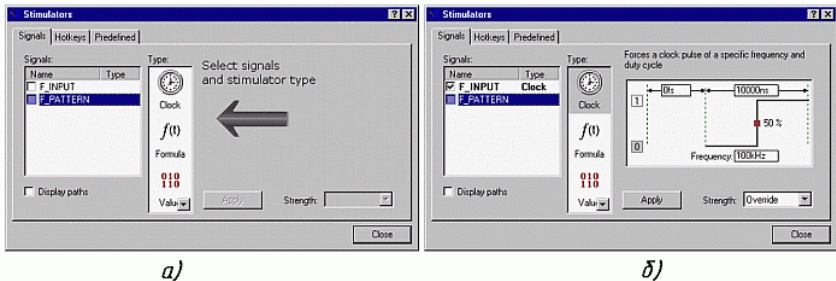2.2.1.10 Для сигналу **f_pattern** використовуватимемо той же тип стимулятора. На цей раз треба змінити задану за умовчанням настройку стимулятора **Clock** – 100 ns на інше значення – 10000 ns. Для цього клацніть у відпо-

відному полі (100 ns) і надрукуйте нове значення – 10000 ns (рис. 2.6,б). Для підтвердження внесених змін клацніть Apply. По завершенню настройки стимулятора ім'я сигналу і мітка перед ним в списку *Signals* виділяються жирним шрифтом.



а – вибір сигналу; б – зміна заданих за умовчанням настройок
Рисунок 2.6 – Настройки сигналу F_PATTERN

2.2.1.11 Виберіть сигнал **reset**. Для нього виберіть тип стимулятора *Value*. В полі *Force Value* виберіть значення '1'. Підтвердить зміни кнопкою Apply.

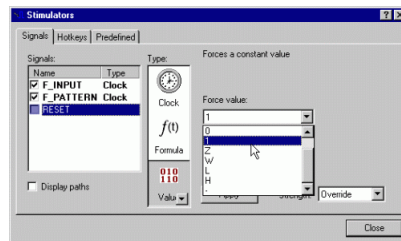


Рисунок 2.7 – Настройка сигналу RESET

2.2.1.12 Додайте у вікно **Stimulators** останній вхідний сигнал – **start**. Оскільки його значення не змінюватиметься протягом моделювання, виберіть для нього тип стимулятора – *Value*. В полі *Force Value* виберіть значення '1'. Підтвердить зміни клацанням на кнопці Apply (рис.2.8). Хоча всі стимулятори були задані, вікно **Stimulators** залиште відкритим.

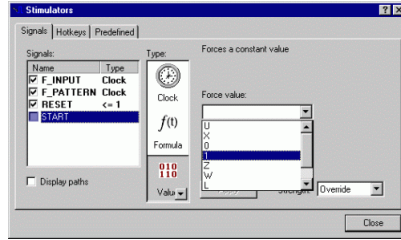


Рисунок 2.8 – Настройка сигнала START

2.2.2 Виконання моделювання

2.2.2.1 Для виконання моделювання в САПР Active-HDL використовуються п'ять кнопок, розташованих на панелі інструментів. Зверніть увагу на комбінований список поряд з кнопкою  **Run for**. Необхідно змінити заданий за умовчанням крок моделювання 100 ns на нове значення – 10000 ns (10 us). Для цього клацніть на комбінованому списку і надрукуйте нове значення (рис. 2.9).

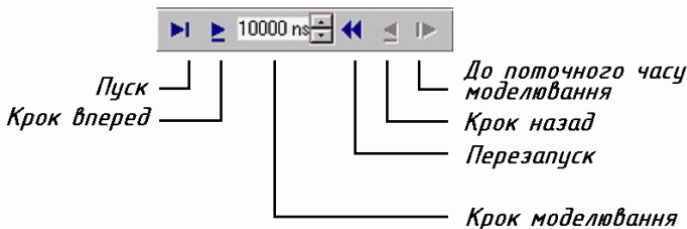


Рисунок 2.9 – Кнопки управління моделюванням

2.2.2.2 Клацнувши кнопку  **Run for** (їй відповідає "гаряча" клавіша <F5>), виконайте моделювання при заданих настройках вхідних сигналів протягом перших 10 мікросекунд. Результати моделювання будуть відображені у вікні **Waveform Editor** (рис.2.10). Якщо сигнал **reset** = '1', частотомір не повинен працювати.

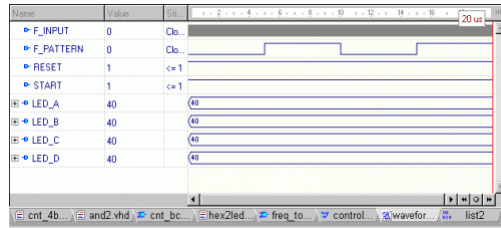


Рисунок 2.10 – Моделювання. Частотомір відключений

- 2.2.2.3 Змініть значення сигналу **reset** з '1' на '0'. Для цього у вікні **Stimulators** виберіть сигнал **reset** і в полі **Force Value** виберіть значення '1'. Як і раніше, підтвердить зміну настройок клацанням на кнопці Apply і закрийте вікно **Stimulators**, клацнувши на Close.
- 2.2.2.4 Клацніть кілька разів кнопкою **Run for**, поки не з'являться шістнадцятирічні значення 40, 79, 40, 40 напроти виходів **led_a**, **led_b**, **led_c**, **led_d** відповідно (рис.2.11). Ця комбінація відповідає числам 0,1,0,0, що відображаються на 7-сегментному рідкокристалічному індикаторі. Частота **f_input**, що вимірюється, в 100 разів більше зразкової частоти **f_pattern**.


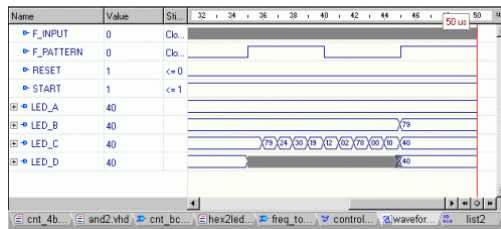


Рисунок 2.11 – Моделювання. Частотомір включений

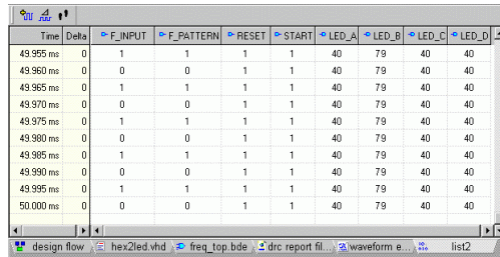- 2.2.2.5 Перемкніться у вікно **List**. В ньому відображаються результати моделювання в символічному вигляді (рис.2.12).



Time	Delta	F_INPUT	F_PATTERN	RESET	START	LED_A	LED_B	LED_C	LED_D
49.955 ms	0	1	1	1	1	40	79	40	40
49.960 ms	0	0	0	1	1	40	79	40	40
49.965 ms	0	1	1	1	1	40	79	40	40
49.970 ms	0	0	0	1	1	40	79	40	40
49.975 ms	0	1	1	1	1	40	79	40	40
49.980 ms	0	0	0	1	1	40	79	40	40
49.985 ms	0	1	1	1	1	40	79	40	40
49.990 ms	0	0	0	1	1	40	79	40	40
49.995 ms	0	1	1	1	1	40	79	40	40
50.000 ms	0	0	0	1	1	40	79	40	40

Рисунок 2.12 – Моделювання. Вікно List

2.2.3 Створення випробувального стенду

Результати моделювання можуть бути збережені в "рідному" форматі часових діаграм САПР Active-HDL – файлі, що має розширення **.awf**. Для цього треба вибрати команду **File → Save** головного меню. Також є можливість експортувати результати моделювання у файл *VHDL-процесу*, який має розширення **.vhs**. Такий файл можна використовувати для створення *випробувального стенду* (test bench).

Випробувальний стенд VHDL (test bench) – це програма мовою VHDL, в якій описані *тестові послідовності* – інформація, що необхідна для моделювання ЦС. У VHDL є ряд функцій і мовних конструкцій, розроблених спеціально для створення тестових послідовностей. Дані моделювання можна читати з текстового файлу, брати з окремих процесів, що керують вхідними портами цифрової системи та ін.

Типовий спосіб створення випробувального стенду – додати до проекту ЦС додатковий файл мовою VHDL, який сприймає раніш створений VHDL-проект як компонент **UUT** (*Unit Under Test*) і призначити певні значення вхідним портам цього модуля.

Випробувальний стенд може забезпечувати входи моделювання, а також перевіряти виходи проекту. Ця методологія забезпечує якнайповнішу перевірку проекту з мінімальною взаємодією з користувачем.

2.2.3.1 Зробіть активним вікно часової діаграми і виберіть команду **File → Export → Waveforms** головного меню. У вікні **Save As** надрукуйте ім'я файлу – **vectors** і збережіть файл, клацнувши Save (рис.2.13). Закрийте вікно часової діаграми.


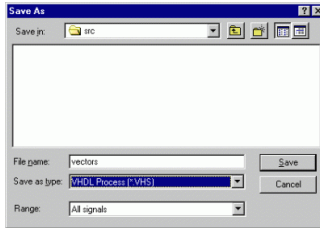


Рисунок 2.13 – Експорт файлу часової діаграми

Результати моделювання, які були експортовані з часової діаграми, можна використовувати як тестові послідовності випробувального стенду. В САПР Active-HDL випробувальний стенд генерується автоматично, за допомогою відповідного майстра.

2.2.3.2 У вікні **Design Browser** розкрийте вміст файлу *freq_top.bde*, щоб можна було вибрати пару entity/architecture верхнього рівня проекту. Виберіть пару *freq_top (freq_top)* і клацніть правою кнопкою миші. В контекстному меню, що з'явилося, виберіть команду **Generate Testbench** (рис.2.14,а).

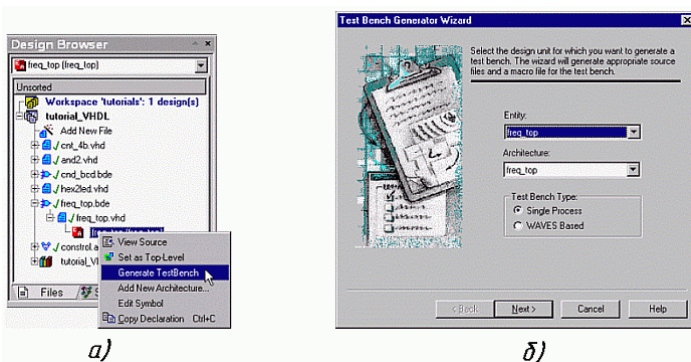2.2.3.3 З'явиться вікно майстра **Testbench Generation Wizard** (рис.2.14,б). В даному випадку тип випробувального стенду повинен бути *Single Process* (окремий процес). Клацнувши Next, перейдіть в наступне вікно майстра.




а – запуск майстра Testbench Generation Wizard; б – вибір типу випробувального стенду

Рисунок 2.14 – Створення випробувального стенду

2.2.3.4 На наступному кроці треба задати сигнали тестових послідовностей

випробувального стенду. Оскільки тестова послідовність для частото-
міра береться з VHS-файлу, то включіть опцію *Test vectors from file*
(рис.15,а) і клацніть на кнопці *Browse*.

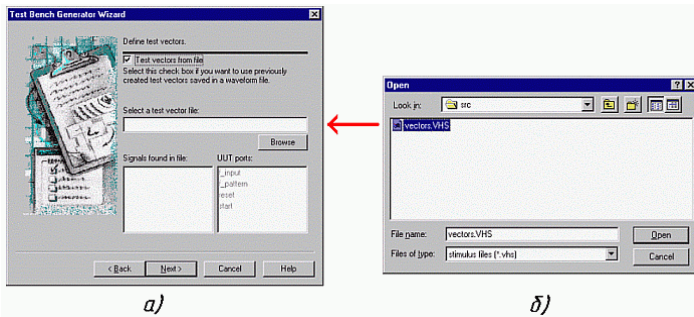- 2.2.3.5 З'явиться стандартне діалогове вікно **Open** (рис.2.15,б). В полі *Files type*: виберіть формат файлу, що відкривається, – *stimulus files (*.vhs)*. Знайдіть раніше створений файл **vectors.vhs** і клацніть на кнопці *Open*.



а – вибір сигналів тестової послідовності; б – вибір VHS-файлу
Рисунок 2.15 – Вікно Testbench Generation Wizard

- 2.2.3.6 САПР Active-HDL автоматично шукатиме сигнали у вказаному файлі і додасть їх в список *Signals found in file*: вікна **Testbench Generation Wizard**. У разі невдачі буде видано повідомлення про помилки. Для продовження роботи клацніть *Next*.

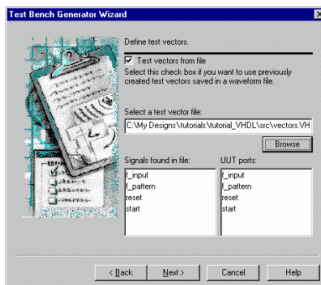


Рисунок 2.16 – Вікно Testbench Generation Wizard. Сигнали тестової послідовності

- 2.2.3.7 В наступному вікні майстра можна задати імена entity, architecture і VHDL-файлу випробувального стенду. Тут же задається ім'я директорії випробувального стенду. Залиште настройки, що використовуються за умовчанням і, клацнувши *Next*, перейдіть до наступного вікна.

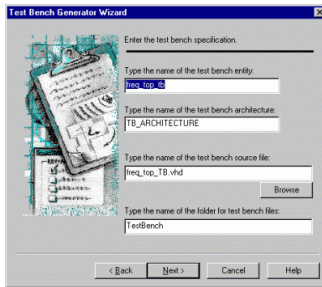


Рисунок 2.17 – Вікно Testbench Generation Wizard. Завдання імен компонентів випробувального стенду

2.2.3.8 В наступному вікні можна вказати файл конфігурації для часового моделювання. Оскільки нашою задачею є не часове, а функціональне моделювання, то настройку *Generate* залиште невибраною (рис.2.18,а). В кінці роботи з майстром **Testbench Generation Wizard** клацніть на кнопці Finish. У вікні **Design Browser** (рис.2.18,б) з'явиться нова директорія **Testbench**, що містить два файли:

- **freq_top_TB.vhd** – файл випробувального стенду;
- **freq_top_TB_runtest.do** – командний файл для запуску випробувального стенду.

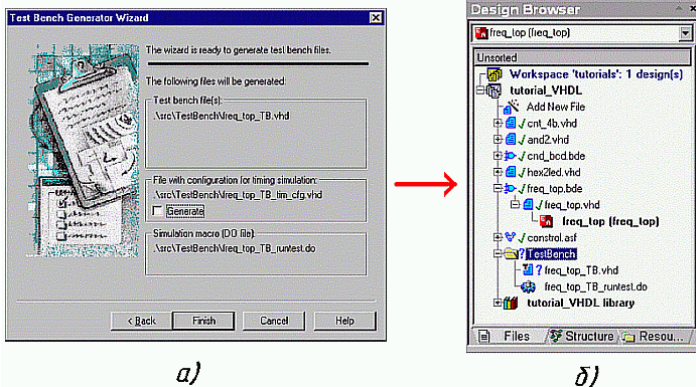


Рисунок 2.18 – Вікно Testbench Generation Wizard. Завершення роботи

2.2.3.9 Виберіть файл **freq_top_TB_runtest.do** і клацніть правою кнопкою миші. В контекстному меню виберіть команду **Execute**. Буде запущений

- 2.2.4.1 Перед стартом сеансу відлагодження треба перезапустити моделювання. Для цього виберіть команду **Simulation** → **Restart Simulation** головного меню.
- 2.2.4.2 Встановимо контрольну точку в описі BCD-лічильника. У вікні **Design Browser** знайдіть файл **cnt_4b.vhd** і двічі клацніть на його імені. Якщо файл вже відкритий, можна клацнути на відповідній вкладці редактора HDL. В програмі знайдіть рядок, що описує включення лічильника:

```
if ENABLE = '1' then
```

Встановіть курсор миші в цьому рядку і клацніть правою кнопкою миші. В контекстному меню виберіть команду **Toggle Breakpoint** (рис.2.21).

Після установки контрольної точки в лівій частині вікна редактора HDL, навпроти вибраного рядка, буде поміщена піктограма . Перемикатися між контрольними точками можна за допомогою клавіші <F9> і за допомогою команди **Disable Breakpoint** контекстного меню.

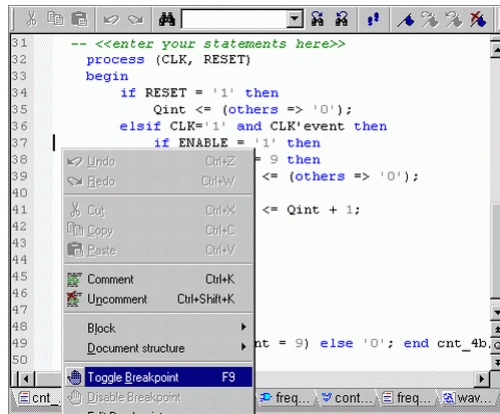


Рисунок 2.21 – Установка контрольної точки

- 2.2.4.3 Для спостереження за змінами значень вибраних сигналів використовується вікно **Watch**. Відкрийте вікно **Watch**, клацнувши на кнопці  **View Watch Window** на панелі інструментів. З'явиться порожнє вікно **Watch** (рис.2.22).


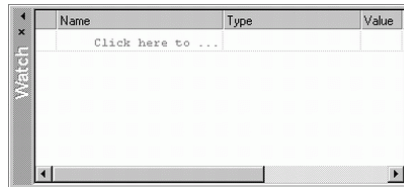



Рисунок 2.22 – Вікно Watch

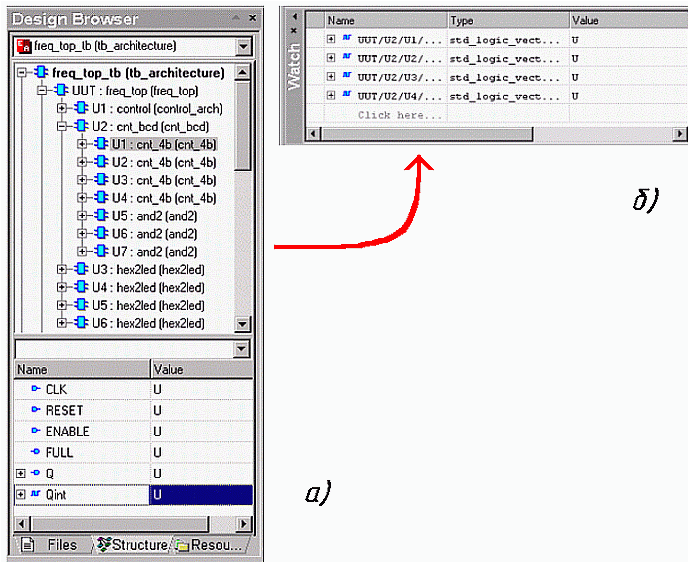- 2.2.4.4 Додамо у вікно **Watch** сигнал **Qint** всіх BCD-лічильників. Сигнал **Qint** визначений у файлі **cnt_bcd.vhd**. Розкрийте вміст модуля **freq_top_tb** у вкладці **Structure** вікна **Design Browser** (рис.2.23,а).
- 2.2.4.5 Виберіть модуль **U1: cnt_4b**. Сигнали, що відносяться до цього BCD-лічильника, з'являться в нижній частині вікна. Серед них є сигнал **Qint**, який повинен бути переміщений у вікно **Watch**. Перемістіть у вікно **Watch** сигнал **Qint**, що відноситься до модулів **U1: cnt_4b**, **U2: cnt_4b**, **U3: cnt_4b** і **U4: cnt_4b**. Тепер можна спостерігати за значеннями всіх сигналів **Qint** чотирьох двійково-десяткових лічильників, за допомогою яких відображається результат роботи частотоміра (рис.2.23,б).



а – вибір сигналу Qint у вікні Design Browser; б – сигнали Qint BCD-лічильників у вікні Watch
Рисунок 2.23 – Додавання сигналів у вікно Watch

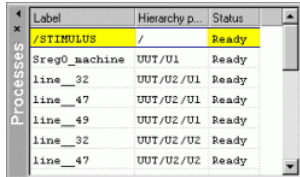
2.2.4.6 Спочатку всі сигнали мають значення **U** (*unknown* – невідомо). При моделюванні їм будуть призначені нові значення. Щоб спостерігати зміну станів сигналів в процесі моделювання відкрийте вікно **Processes**. Для цього виберіть команду **View** → **Processes** в головному меню. З'явиться вікно **Processes** (рис.2.24).



Label	Hierarchy p...	Status
/STIMULUS	/	Ready
Sreg0_machine	UUT/U1	Ready
line_32	UUT/U2/U1	Ready
line_47	UUT/U2/U1	Ready
line_49	UUT/U2/U1	Ready
line_32	UUT/U2/U2	Ready
line_47	UUT/U2/U2	Ready

Рисунок 2.24 – Вікно Processes

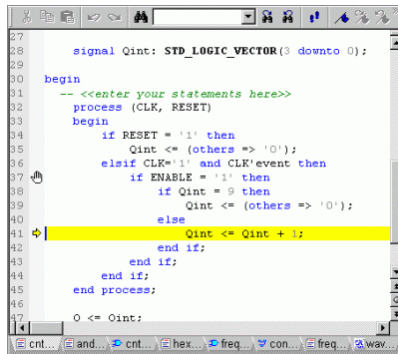
2.2.4.7 Запустіть моделювання, клацнувши кілька разів кнопкою  **Run For**. Оскільки в описі BCD-лічильника була встановлена контрольна точка, моделювання буде зупинено після досягнення контрольної точки. У вікні редактора HDE поточний рядок тексту програми підсвічується жовтим кольором. Для виконання трасування (покрокового відлагодження) треба користуватися кнопкою  **Trace in** панелі інструментів. При кожному клацанні на цій кнопці виконується наступний рядок тексту програми. Оскільки кнопці *Trace in* відповідає "гаряча" клавіша <F7> клавіатури, то можна користуватися нею. Результат буде той же (рис.2.25).



```

27
28
29
2508
25
```

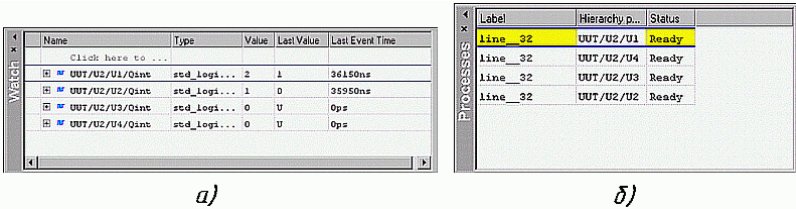2.2.4.8 Користуючись кнопкою  **Run For**, можна запускати моделювання і спостерігати як міняються значення сигналів **Qint** у вікні **Watch**. У вікні **Watch** окрім поточних значень сигналів, відображаються також їх попередні значення і час останньої події. *Подією* називається зміна значення сигналу. У вікні **Processes** можна спостерігати зміну станів DCD-лічильника. Процеси можуть мати два стани – *Wait* (очікування) або *Ready* (готовий).



а – вікно Watch; б – вікно Processes
Рисунок 2.26 – Зміна значень сигналів

2.2.4.9 Для спостереження за змінами значень сигналів можна користуватися вікном **Design Browser**. Виберіть вкладку *Structure* і знайдіть необхідний компонент проекту. Наприклад, щоб спостерігати сигнали перетворювача HEX коду на код LED-індикатора, треба розкрити дерево **freq_top_tb** і вибрати модуль **U4: hex2led**. Знизу вікна показуються сигнали перетворювача **hex2led** з їх поточними значеннями.

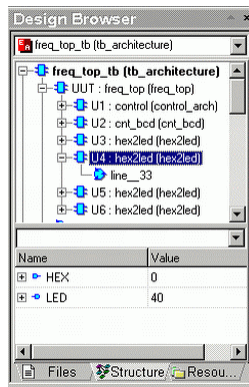


Рисунок 2.27 – Спостереження сигналів у вікні Design Browser

2.2.4.10 Поточне значення сигналу можна спостерігати в редакторі HDL, якщо помістити курсор на імені сигналу в тексті програми. Наприклад, щоб побачити поточне значення сигналу **Qint**, перемістіть курсор на ім'я сигналу **Qint** як показано на рис.2.28.

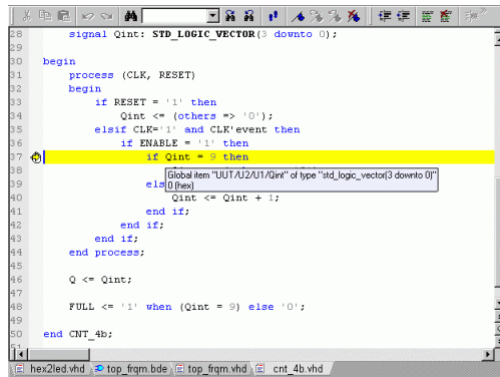


Рисунок 2.28 – Спостереження сигналів в редакторі HDE

2.2.5 Візуалізація зміни значень сигналів в редакторі BDE

Окрім інструментів введення і редагування логічних схем редактор BDE може в інтерактивному режимі відображати поточні значення сигналів під час відлагодження і моделювання.

2.2.5.1 Спочатку треба видалити раніше встановлену контрольну точку в описі BCD-лічильника. Відкрийте файл **cnt_4b.vhd** в редакторі HDE і знайдіть рядок з контрольною точкою (вона помічена піктограмою ). Помістіть курсор в цьому рядку і натисніть клавішу <F9> клавіатури. Контрольна точка буде видалена з рядка.

2.2.5.2 Відкрийте файл **freq_top.bde** в редакторі BDE. Це можна зробити, клацнувши на вкладці **freq_top.bde** (якщо файл вже відкритий) або двічі клацнувши на імені файлу у вікні **Design Browser**. Після цього перезапустіть моделювання, вибравши команду **Simulation** → **Restart Simulation** головного меню. Логічна схема частотоміра у вікні редактора BDE матиме вигляд, показаний на рис.2.29. Початкові значення всіх сигналів – U.

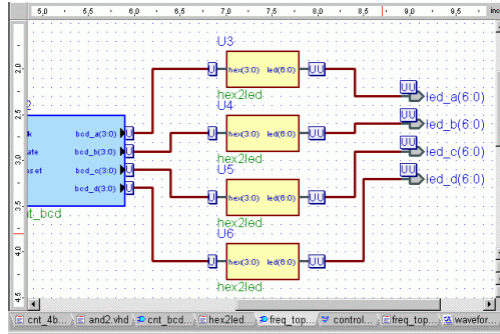


Рисунок 2.29 – Візуалізація сигналів. Початок моделювання

2.2.5.3 Двічі клацніть на кнопці  **Run For** і спостерігайте як змінюються значення всіх сигналів на логічній схемі частотоміра (рис.2.30). Для перемикання відображення значень в редакторі BDE можна використовувати команду **Probes** → **Probes Visible** меню **Diagram**.

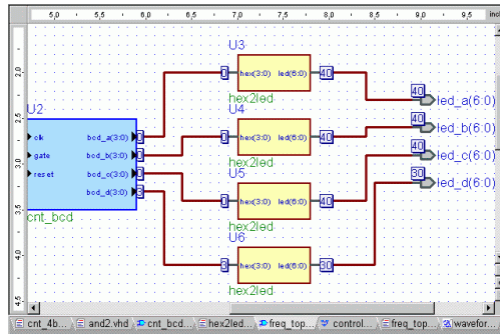


Рисунок 2.30 – Візуалізація зміни значень сигналів

2.2.6 Відлагодження кінцевих автоматів

В САПР Active-HDL можна в інтерактивному режимі виконувати відлагодження кінцевих автоматів. В редакторі FSM відображається зміна станів автомата під час моделювання.

2.2.6.1 Відкрийте файл **control.asf** в редакторі FSM. Це можна зробити, клацнувши на вкладці **control.asf** (якщо файл вже відкритий) або двічі клацнувши на імені файлу у вікні **Design Browser**. Після цього перезапуск

тіть моделювання, вибравши команду **Simulation** → **Restart Simulation** головного меню. Граф переходів автомата у вікні редактора FSM матиме вигляд, показаний на рис.2.31. Вершина графа (стан), виділена жовтим кольором, є *початковим станом* – станом, в якому автомат знаходиться на початку роботи.


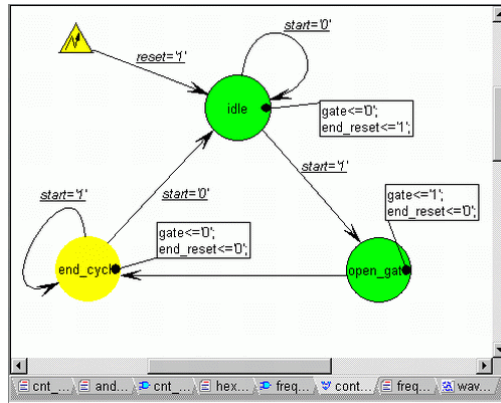


Рисунок 2.31 – Відлагодження кінцевого автомата. Початок роботи

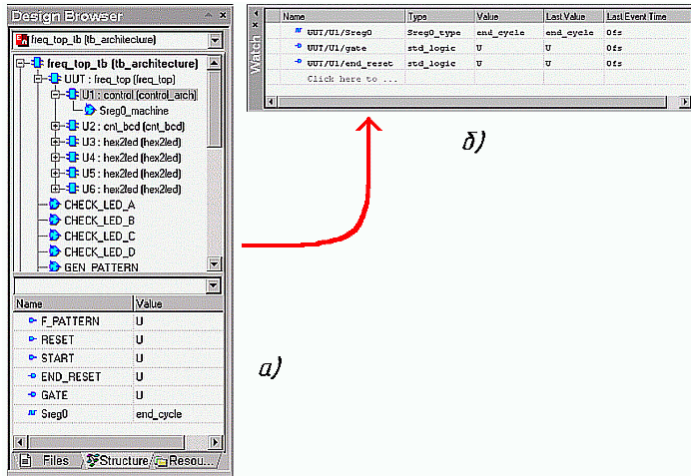- 2.2.6.2 Відкрийте вікно **Watch**, клацнувши на кнопці  **View Watch Window**, розташованої на панелі інструментів. Те ж саме можна зробити, якщо вибрати команду **View** → **Watch** головного меню.
- 2.2.6.3 На вкладці *Structure* вікна **Design Browser** розкрийте компонент проєкту *freq_top_tb* (рис.2.32,а). Виберіть сигнали *Sreg0*, *gate*, *end_reset* і перетягніть їх у вікно **Watch** (рис. 2.32,б). Початкові значення сигналів *gate* і *end_reset* – **U** (*unknown* – невідомо). Початковий стан автомата – *end_cycle*. Початковий стан кінцевого автомата можна змінити. Для цього треба використовувати команду **View** → **Sort Objects** меню редактора FSM.
- 2.2.6.4 Для початкової ініціалізації і скидання кінцевого автомата клацніть на кнопці  **Trace over Transition**, розташованої на панелі інструментів. Повинен відбутися перехід автомата в стан *idle*. На графі переходу стан *idle* буде виділений жовтим кольором. У вікні **Watch** значення сигналу *Sreg0* зміниться з *end_cycle* на *idle*. Зміни сигналів у вікні **Watch** виділяються червоним знаком вигуку (рис.2.33).



а – вибір кінцевого автомата у вікні Design Browser; би – вікно Watch
Рисунок 2.32 – Додавання сигналів у вікно Watch

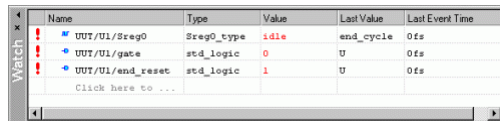


Рисунок 2.33 – Зміна стану кінцевого автомата

2.2.6.5 Користуючись кнопкою  **Trace over Transition**, можна запускати моделювання і спостерігати як міняється стан автомата. У вікні **Watch** окрім поточних значень сигналів, відображаються також їх попередні значення і час останньої події.

2.2.7 Вікно Data Flow

Вікно **Data Flow** – це графічний інструмент, за допомогою якого можна управляти рухом даних крізь активні процеси протягом моделювання.

2.2.7.1 Вибравши команду **Simulation** → **Restart Simulation** головного меню, перезапустить моделювання. Щоб відкрити вікно **Data Flow**, виберіть вкладку **Structure** вікна **Design Browser** і, розкривши структуру компоненту **UUT**, виберіть процес **Stimulus**. З'явиться вікно **Data Flow** (рис.34). Процес **Stimulus** об'єднує сигнали тестової послідовності, що

містяться у файлі випробувального стенду. Зверніть увагу, що процес випробувального стенду не має входів.

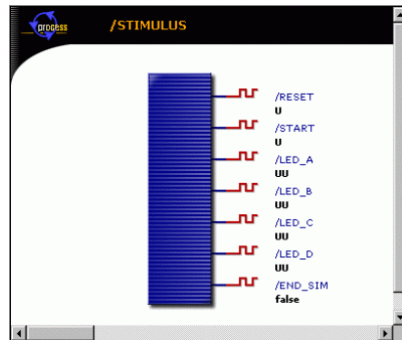


Рисунок 2.34 – Вікно Data Flow. Процес Stimulus

- 2.2.7.2 Клацніть на кнопці  **Run For**, розташованій на панелі інструментів Active-HDL. Можна спостерігати зміни значень сигналів в процесі **Stimulus**.
- 2.2.7.3 Клацніть на сигналі **reset**. У вікні **Data Flow** буде показаний напрям розповсюдження сигналу **reset** (рис.2.35). Сигнал **reset** з процесу **Stimulus** поступає на вхід графа переходів керуючого автомата, описаного у файлі **control.asf**.

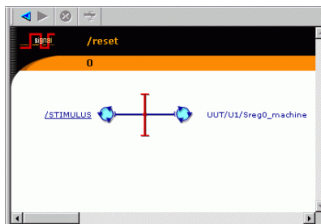


Рисунок 2.35 - Вікно Data Flow. Напрямок розповсюдження сигналу RESET

- 2.2.7.4 Для того, щоб слідувати далі у напрямі розповсюдження сигналу **reset**, виберіть правий компонент **UUT/U1/Sreg0_machine**. Як було сказано, сигнал **reset** поступає на вхід **reset** діаграми переходів автомата **control (Sreg0_machine)**. Автомат має три виходи. Поточні значення сигналів відображаються у вікні **Data Flow** (рис.2.36).

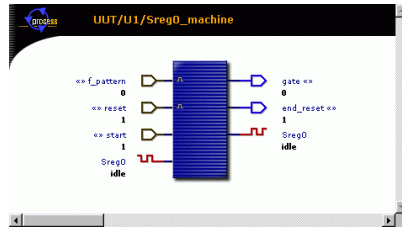


Рисунок 2.36 – Вікно Data Flow. Процес UUT/U1/Sreg0_machine

2.2.7.5 Для того, щоб подивитися, які процеси залежать від значення сигналу **gate**, клацніть на ньому мишею. Тепер видно, що сигнал **gate** використовують два процеси:

- **UUT/U2/U1/line_32** – сигнал **gate** використовується як вхідний порт **enable** BCD-лічильника;
- **UUT/U2/U5/line_26** – сигнал **gate** поступає на вхід одного з ЛЕ I.

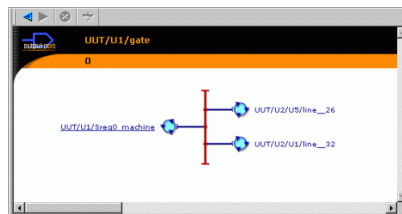


Рисунок 2.37 – Вікно Data Flow. Сигнал gate

2.2.7.6 Клацніть на процесі **UUT/U2/U1/line_32**. У вікні **Data Flow** буде показаний процес, що відноситься до BCD-лічильника, який має єдиний вихід – **Qint**. Сигнал **gate** тепер називається **enable**.

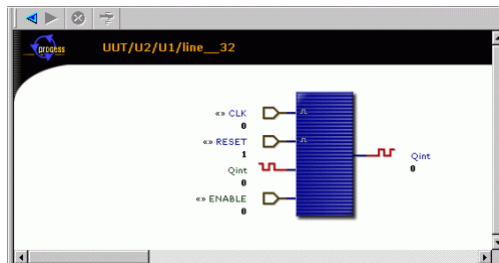


Рисунок 2.37 – Вікно Data Flow. Процес UUT/U2/U1/Line_32

2.2.7.7 Клацніть на сигналі **UUT/U2/U1/Qint** у вікні **Data Flow**. З'явиться зображення, яке представляє зв'язок між BCD-лічильником і простими 4-х розрядними лічильниками.

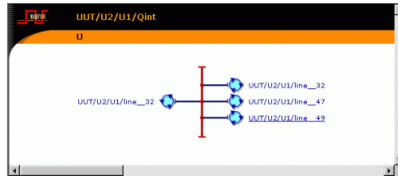


Рисунок 2.38 – Вікно Data Flow. Сигнал UUT/U2/U1/Qint

2.2.7.8 Клацніть на процесі **UUT/U2/U1/line_49**. Сигнал **Qint** є портом **full** у файлі **Cnt_4b.vhd**, який містить опис 4-х розрядного лічильника.

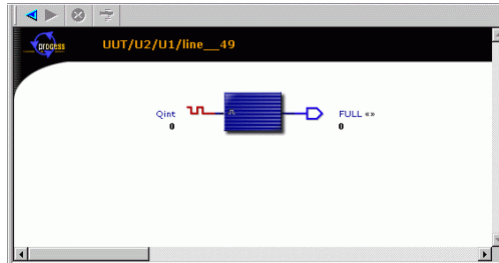


Рисунок 2.39 – Вікно Data Flow. Процес UUT/U2/U1/line_49

2.3 Зміст звіту

1. Мета роботи.
2. Номер варіанту індивідуального завдання. Розрахунок результатів вимірювання частоти.
3. Результати моделювання у вигляді часової діаграми та таблиці переминок.
4. Текст програми випробувального стенду.
5. Висновки.

Звіт до лабораторної роботи повинен містити результати, отримані під час її виконання і тези відповідей на контрольні питання. Звіти в електронному вигляді або ксерокопії до захисту не приймаються.

2.4 Контрольні запитання

1. Що таке випробувальний стенд? Тестова послідовність? Порівняйте два способи моделювання ЦС: за участю користувача та автоматичний.
2. Яким чином у САПР Active-HDL можна створити випробувальний стенд для одного процесу?
3. В якій послідовності виконується ініціалізація моделювання ЦС? Як виконати повторний запуск моделювання?
4. Які засоби керування моделюванням і трасуванням VHDL- проекту є в САПР Active-HDL?
5. Які засоби відображення результатів моделювання і трасування можуть використовуватися?
6. Для чого призначене вікно Data Flow? Яким чином можна його відкрити?
7. Які типи стимуляторів є в САПР Active-HDL? Як вони настроюються?
8. Які є вбудовані засоби підтримки відлагодження у редакторах HDE, BDE і FSM. Як їх використовувати?

ЛІТЕРАТУРА

1. Проектирование цифровых систем с использованием языка VHDL: Уч. пособие/ В.В. Семенец, И.В. Хаханова, В.И. Хаханов.– Харьков: ХНУ-РЭ, 2003.– 492 с.
2. Бибило П.Н. Синтез логических схем с использованием языка VHDL.– М.: СОЛОН-Р, 2002.– 384 с.
3. Кондратенко Ю.П., Сидоренко С.А., Підпригора Д.М. Поведінковий синтез цифрових пристроїв у середовищі Active-HDL: Навчальний посібник.– Миколаїв: МФ НаУКМА, 2002.– 116 с.
4. Шапо Ф.С., Шапо В.Ф. Введение в VHDL – язык проектирования цифровых систем.– Одесса: Астропринт, 2001.– 220 с.
5. Дж. Ф. Уэйкерли Проектирование цифровых устройств. В 2-х томах: Пер. с англ. М.: Постмаркет, 2002.
6. Угрюмов Е.П. Цифровая схемотехника.–СПб.: БХВ–Петербург, 2001.– 528с.(Гл.9)
7. Бибило П.Н. Основы языка VHDL.– М.: Солон-Р, 2000.–200с.